
Q1 : Propriétés d'une porteuse modulée en fréquence


- a) la fréquence de la porteuse varie en fonction du carré du signal modulant s(t)
- b) la fréquence varie toujours de part et d'autre de la porteuse fo
- c) l'excursion de fréquence dépend de la fréquence de la porteuse
- d) si le signal BF est sinusoïdal, le spectre du signal FM a une seule raie

Q2: Comment s'appelle cette modulation?

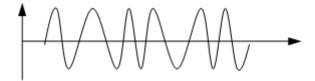


- a) modulation d'amplitude double bande
- b) modulation de fréquence
- b) modulation d'amplitude à bande latérale unique
- b) modulation d'impulsion

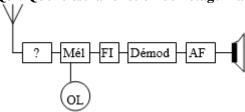Q3 : Quelle est la fonction de l'étage marqué "?"



- a) Filtrer le signal d'entrée
- b) Mélanger OL et HF
- c) Amplifier la puissance
- d) Démoduler le signal HF

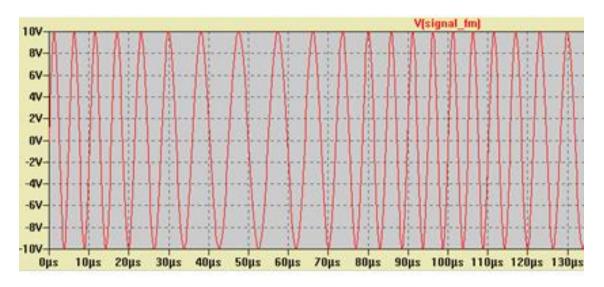Q4 : On donne le chronogramme d'un signal modulé FM (avec modulant sinusoïdal et porteuse sinusoïdale) :




Que vaut la fréquence instantanée maximale ?

- a) 10 kHz
- b) 100 kHz
- c) 150 kHz
- d) 200 kHz



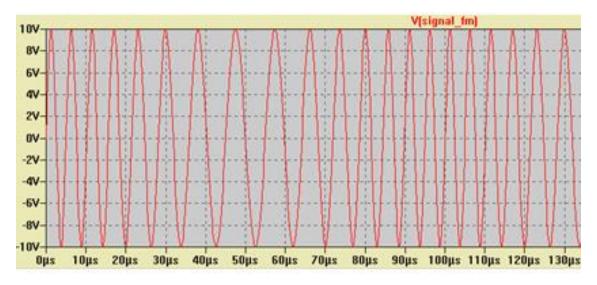
Q5 : On donne le chronogramme d'un signal modulé FM (avec modulant sinusoïdal et porteuse sinusoïdale):



Que vaut la fréquence instantanée minimale?

- 100 kHz a)
- b) 200 kHz c) 10 kHz
- d) 150 kHz

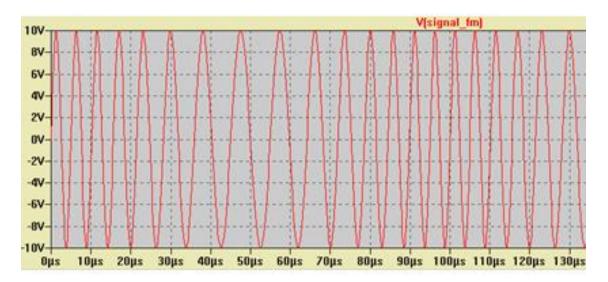Q6 : On donne le chronogramme d'un signal modulé FM (avec modulant sinusoïdal et porteuse sinusoïdale):




Que vaut la fréquence de la porteuse ?

- a) 100 kHz
- b) 10 kHz
- c) 200 kHz
- d) 150 kHz



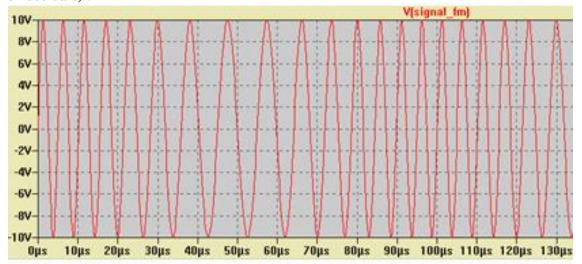Q7 : On donne le chronogramme d'un signal modulé FM (avec modulant sinusoïdal et porteuse sinusoïdale):




Que vaut l'indice de modulation ?

- a) 150 kHz
- b) 100 %
- c) 200 %
- d) 500 %



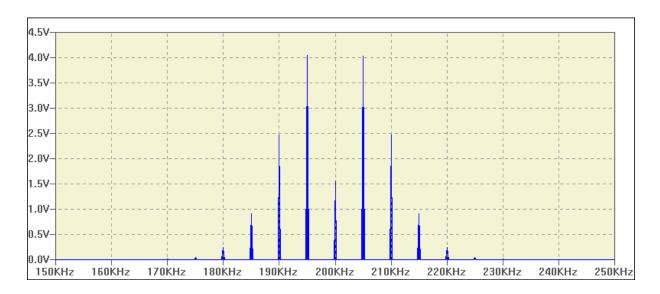Q8 : Soit le spectre d'un signal modulé FM (avec modulant sinusoïdal et porteuse sinusoïdale)




Quelle est la fréquence de la porteuse ?

- a) 5 kHz
- b) 10 kHz
- c) 150 kHz
- d) 200 kHz



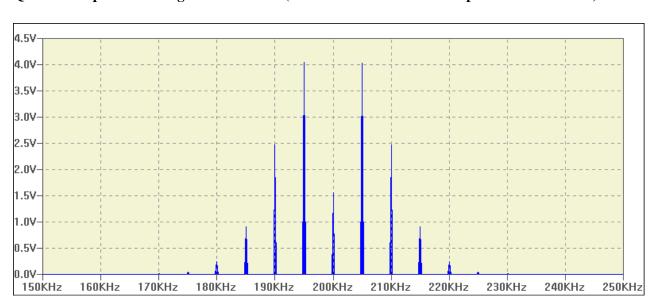Q9 : Soit le spectre d'un signal modulé FM (avec modulant sinusoïdal et porteuse sinusoïdale)



Quelle est la fréquence du signal modulant ?





b) 10 kHz




d) 200 kHz

220KHz

230KHz

240KHz

250KHz

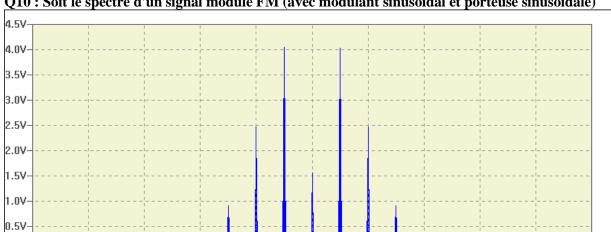

200KHz

210KHz

Q10 : Soit le spectre d'un signal modulé FM (avec modulant sinusoïdal et porteuse sinusoïdale)

En se basant sur la largeur du spectre, donnez une estimation de l'indice de modulation :

190KHz

a) 50 %

0.0V-

150KHz

- b) 100 %
- c) 200 %
- d) 500 %




160KHz

170KHz

180KHz



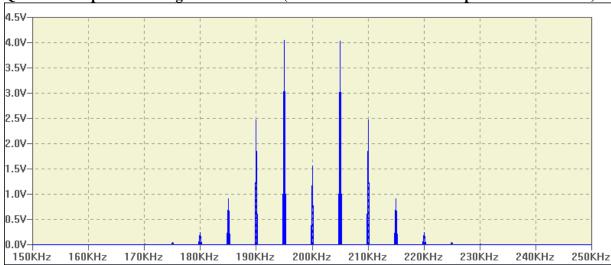

La bande passante à 98% de la puissance est

- a) 200kHz
- b) 20kHz
- c) 40kHz d) 100kHz


Q12 : Un signal FM a une excursion en fréquence de \pm 150 kHz et une fréquence modulante de 15 kHz

- a) l'indice de modulation vaut m = 0.1
- b) l'indice de modulation vaut m = 10
- c) la bande de fréquence occupée par ce signal est d'environ 15 kHz
- d) le spectre contient une vingtaine deux raies

Q13: Un signal FM a comme expression $e(t) = 10 \cos(2\pi \cdot \frac{10^7}{t} + \sin(2\pi \cdot 10^3 t))$

- a) la porteuse a une fréquence de 10 MHz
- b) le signal modulant a une fréquence de 10 kHz
- c) l'indice de modulation vaut m = 0,1
- d) l'excursion en fréquence vaut 100 Hz

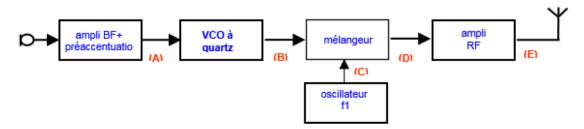Q14 : Un émetteur FM audio à 28 MHz utilise un VCO à quartz fonctionnant à f0 = 4 MHz avec une excursion en fréquence de ± 1 kHz



- a) le signal en B est sinusoïdal et de fréquence variant autour de 28 MHz
- b) un signal en C sinusoïdal et de fréquence 4 MHz peut convenir
- c) l'excursion en fréquence en D est $de \pm 7 \text{ kHz}$
- d) le signal en E est sinusoïdal de fréquence 28 MHz avec une excursion de ± 1 kHz

Q15: Un signal s(t) de fréquence 1 MHz d'amplitude 1V est modulé en fréquence. L'onde modulante est une onde sinusoïdale d'amplitude Am = 2,5 V et de fréquence fm = 500 Hz. L'excursion de modulation est 5,5 kHz.

L'indice de modulation vaut :

- a) 0,5
- **b**) 11
- c) 0,09
- d) 0,0055

Q16 : Soit le signal modulé en fréquence suivant



On prendra V0 = 1 V, $\omega 1 = 107 \text{ rad/s}$ et $\omega 2 = 104 \text{ rad/s}$.

La fréquence de la porteuse est :

- a) 1,57 MHz
- b) 1,57 kHz
- c) 20pi MHz
- d) 20pi kHz

Q17 : Pour $v_1(t)$ l'indice de modulation est :

- a) 1,57
- **b**) 0,5
- c) 10^7
- d) 10^4

Q18 : Pour v₁(t) l'excursion en fréquence est :

- a) 0,5*2*pi*10 kHz
- b) 0,5kHz
- c) 0,78kHz
- d) $10^4 \, \text{rd/s}$

Q19 : Pour $v_1(t)$ l'encombrement spectral est :

- a) 2,28kHz
- **b)** 4,56 kHz
- c) 0,5 kHz
- d) 0,78kHz

Q20 : Une porteuse de fréquence fc = 100 MHz est modulée en fréquence par un signal sinusoïdal d'amplitude Am = 20 volts et de fréquence fm = 100 kHz. La sensibilité fréquentielle du modulateur est kf = 25 kHz/volt.

La bande passante du signal FM en utilisant la règle de Carson est :

- a) 100,1 MHz
- b) 500 kHz
- c) 600 kHz
- d) 1200 kHz